

Exercise 1-1: DC characteristics (25%)

■ Simulate DC characteristics of FinFETs and planer MOSs by minimal feature sizes

◆ V_{GS} - I_{DS} of FinFET (N-FinFET & P-FinFET) in one figure

➢ Number of Fin = 1

➢ $V_{DD} = 0.7V$


◆ V_{GS} - I_{DS} of CMOS (NMOS & P-MOS) in one figure

➢ minimal width and Length = 16nm

➢ $V_{DD} = 0.7V$

1_a:

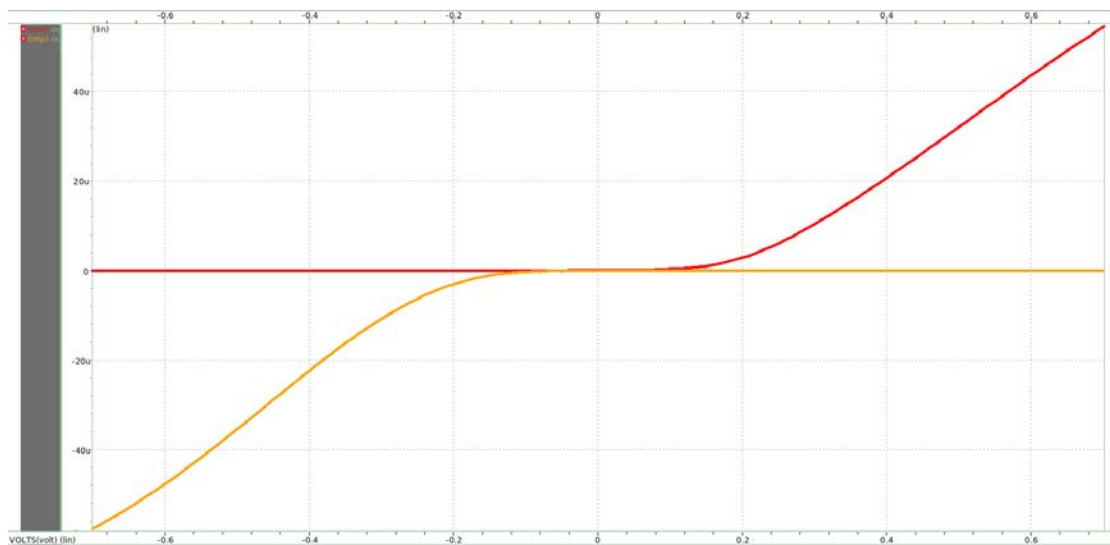
設計 FINFET(N-FinFET & P-FinFET) 的 V_{GS} - I_{DS} 圖，FinFET 數量=1， $V_{DD}=0.7V$ 。下圖為將一 DC 電壓源(V_{GS})從 -0.7V 線性升至 0.7V，並觀察 V_{GS} - I_{DS} 圖，可以發現通過 P-FinFET(mp，橘線)的電流隨著 V_{GS} 上升而趨近於 0，反而是通過 N-FinFET(mn，紅線)的電流隨著 V_{GS} 上升而逐漸增加，而電流若從 Drain 端到 Source 端定為正，因此 P-FinFET 的電流為負。



FINFET(N-FinFET & P-FinFET)的 V_{GS} - I_{DS} 圖

1_b:

 設計 MOSFET(NMOS & PMOS)的 V_{GS} - I_{DS} 圖，MOS 數量=1， $V_{DD}=0.7V$ 。此題與上題類似，只是將 P-FinFET 改為 PMOS，N-FinFET 改為 NMOS，把尺寸設為 16nm 以後便可以得到下方 V_{GS} - I_{DS} 圖。與上方相似，可以發現通過 PMOS(mp，橘線)的電流隨著 V_{GS} 上升而趨近於 0，反而是通過 NMOS(mn，紅線)的電流隨著 V_{GS} 上升而逐漸增加，與上題比較可以發現，MOSFET 的電流會比 FinFET 來的小。



Planer MOSFET(NMOS & PMOS)的 $V_{GS}-I_{DS}$ 圖

Exercise 1-2: Voltage Transfer Curve (25%)

- Select the smallest and largest inverters from ASAP 7nm standard cell library and simulate the voltage transfer characteristic (VTC).
- ◆ Netlist of standard cells: asap7sc7p5t_INVBUF_RVT.sp
- ◆ Plot VTC curves of these 2 inverters under different voltages ($V_{dd} = 0.7V, 0.6V, 0.5V$ and $0.4V$)

2_a:

我們從助教提供的 library 中選出最大與最小的 inverter 分別是 INVx13_ASAP7_75t_R 以及 INVxp33_ASAP7_75t_R，判斷依據是看 Width，因為發現他們 Length 皆相同，由結果可以得知，最小 size 的 inverter 與最大 size 的 inverter 的 VTC 曲線近乎相同，而若 VDD 的輸入較小，也會使 switching point 發生的電壓變小。

Voutxp33(smallest inverter):


nmos_rvt: $L=2e-08m$, $W=2.7e-08m$, $nfin=1$

pmos_rvt: $L=2e-08m$, $W=2.7e-08m$, $nfin=1$

```

.SUBCKT INVxp33_ASAP7_75t_R VSS VDD A Y
*
* VSS VSS
* VDD VDD
* A A
* Y Y
*
*
MM0 N_MM0_d N_MM0_g VSS VSS nmos_rvt L=2e-08 W=2.7e-08 nfin=1
MM1 N_MM1_d N_MM1_g VDD VDD pmos_rvt L=2e-08 W=2.7e-08 nfin=1

```

 

最小 size 的 inverter 之 VTC curve

voutX13(largest inverter):


nmos_rvt: L=2e-08m , W=8.1e-08m , nfin=3

pmos_rvt: L=2e-08m , W=8.1e-08m , nfin=3

```

.SUBCKT INVx13_ASAP7_75t_R VSS VDD A Y
*
* VSS VSS
* VDD VDD
* A A
* Y Y
*
*
MM0 N_MM0_d N_MM0_g VSS VSS nmos_rvt L=2e-08 W=8.1e-08 nfin=3
MM0@13 N_MM0@13_d N_MM0@13_g VSS VSS nmos_rvt L=2e-08 W=8.1e-08 nfin=3

```

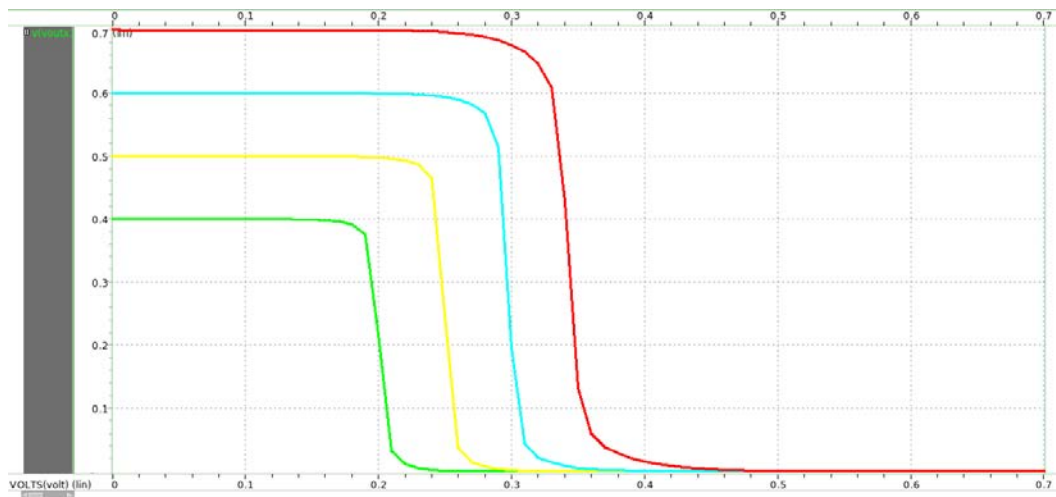


最大 size 的 inverter 之 VTC curve

- Design unit-sized inverters such that their logic threshold voltage is at $\frac{V_{dd}}{2}$ ($v_{dd} = 0.7v$)
 - ◆ Plot the VTC curve
 - Using FinFETs (7nm_TT.pm)
 - Using Planer MOSs (16mos.pm)

2_b:

FinFET:

 藉由調 NFin 數目: mp=6, mn=5, 使得 threshold voltage 剛好等於 $V_{DD}/2=350mV$




FinFET VTC curve

P-FinFET: $W=7nm$ 、 $L=7nm$ ，nFin=6；N-FinFET: $W=7nm$ 、 $L=7nm$ ，nFin=5

Logic threshold voltage = 0.351V

MOS:

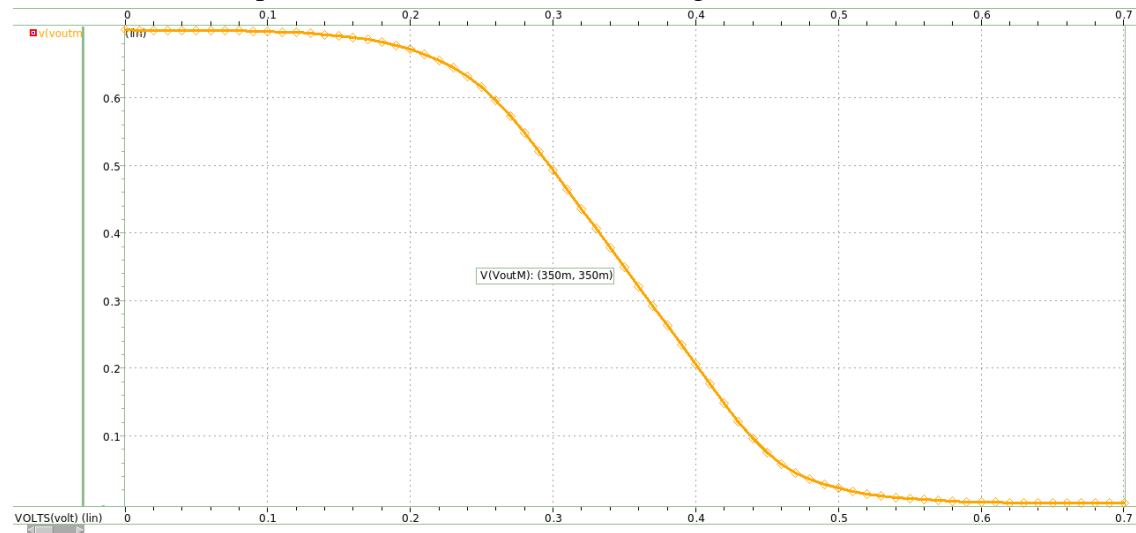藉由調 m 數目: $m_p=7$, $m_n=5$, 使得 threshold voltage 剛好等於 $V_{DD}/2=350mV$



Planer MOS VTC curve

PMOS: $W=16nm$ 、 $L=16nm$ ， $m=7$ ；NMOS: $W=16nm$ 、 $L=16nm$ ， $m=5$

Logic threshold voltage = 0.35V


Inverter 的 VTC curve 發生轉折處會隨 K_n/K_p 的大小而改變，當 MOS/FinFET 的 size 固定，透過調整 mos/Fin 的並聯數目 m ，等同調整等效的 W ，故可調整 V_{th} 。當 pmos 的 m 增加，等效的 W_p 增加， K_p 增加。當 nmos 的 m 增加，等效的 W_n 增加， K_n 增加。

當 $K_n > K_p$ ，曲線會往左移動，logic threshold voltage 降低。


當 $K_n < K_p$ ，曲線會往右移動，logic threshold voltage 增加。

 Exercise 1-3: Power consumption (25%)

- Measure the power consumption of the inverters, designed in 1-2.
 - ◆ Input buffer: Buffer.sp
 - ◆ Output loading: FO4 (4 inverters) + 10 fF as wire loading
 - ◆ $V_{dd} = 0.7v$
 - ◆ Input pattern need more than 20.
 - ◆ Input signal switching frequency
 - 1GHz
 - 2GHz
 - 4GHz



3_a:

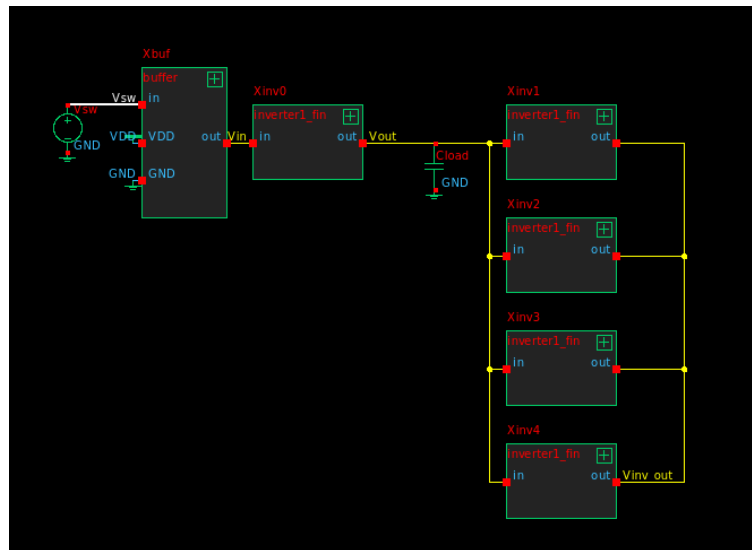

模擬電路示意圖

INV_FinFET:

Input signal switching frequency = 1GHz:


```
***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
static_pwr= 7.4902u from= 0. to= 20.0000n
| | | ***** job concluded
*****
```

Input signal switching frequency = 2GHz:

```
***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
static_pwr= 14.9819u from= 0. to= 20.0000n
| | | ***** job concluded
*****
```

Input signal switching frequency = 4GHz:

```
***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
static_pwr= 29.9249u from= 0. to= 20.0000n
| | | ***** job concluded
*****
```

 

Y 軸依序為 Vin(1GHz)、Vout(1GHz)、Vin(2GHz)、Vout(2GHz)、
Vin(4GHz)、Vout(4GHz)

3_b:

INV_MOS:

Input signal switching frequency = 1GHz:

```
title hw3_b

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
static_pwr= 9.9285u from= 0. to= 20.0000n

| | | ***** job concluded
*****
```

Input signal switching frequency = 2GHz:

```
title hw3_b


***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
static_pwr= 18.7971u from= 0. to= 20.0000n

| | | ***** job concluded
```

Input signal switching frequency = 4GHz:

```
*****
title hw3_b

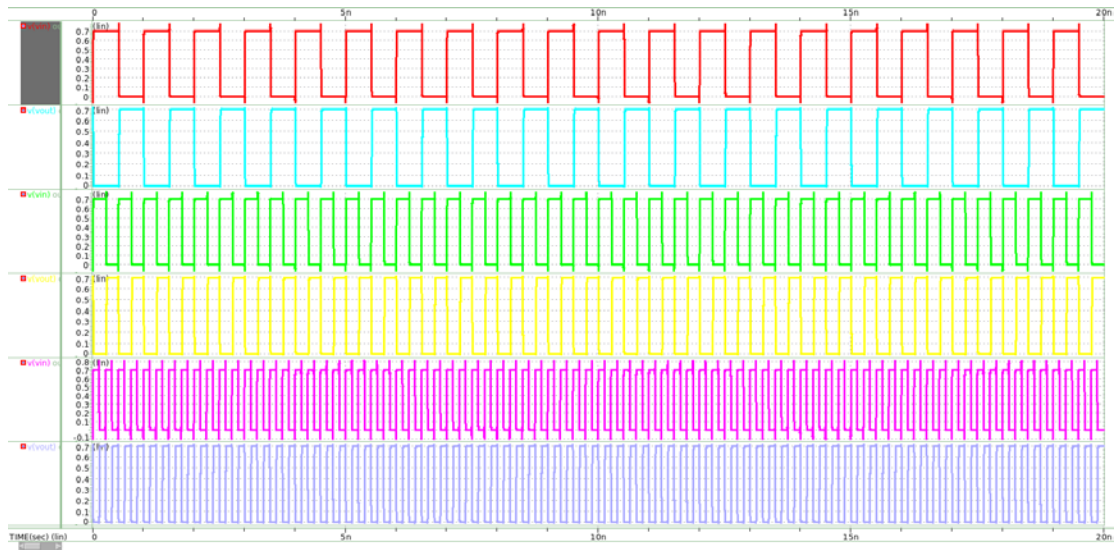***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
static_pwr= 34.2670u from= 0. to= 20.0000n
```




Y 軸依序為 Vin(1GHz)、Vout(1GHz)、Vin(2GHz)、Vout(2GHz)、
Vin(4GHz)、Vout(4GHz)

當 input signal switching frequency 增加，測量相同時間的 power consumption，可發現隨著 input signal switching frequency 上升，因為經過更多個 cycles，因此 power consumption 變大。

Exercise 1-4: Characteristics of NOR2/NAND2 (25%)

- Select the smallest **NOR2** and **NAND2** from ASAP 7nm standard cell library
 - ◆ Input buffer: Buffer.sp
 - ◆ Output loading: FO4 (4 inverters) + 10 fF as wire loading
 - Inverter: smallest inverters in ASAP 7nm standard cell library
 - ◆ Netlist of standard cells:
 - asap7sc7p5t_INVBUF_RVT.sp
 - asap7sc7p5t_SIMPLE_RVT.sp
 - ◆ Vdd = 0.7v
 - ◆ Measure Tr, Tf, Tplh, Tphl

4_a:

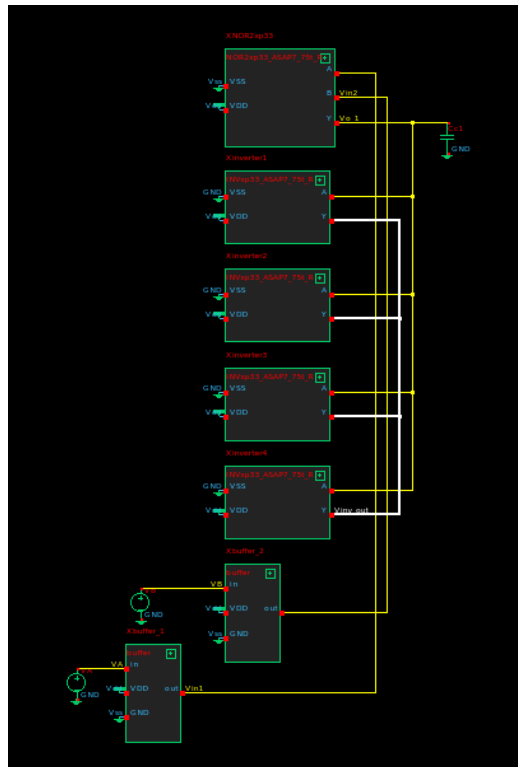

模擬電路示意圖

NAND2:

```
* hw1_4a

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
tr= 227.6794p targ= 2.3447n trig= 2.1170n
tf= 191.1884p targ= 1.7516n trig= 1.5604n
tplh= 145.8436p targ= 2.2208n trig= 2.0750n
tphl= 108.1338p targ= 1.6331n trig= 1.5250n
propagation_delay= 126.9887p
```


Tr = 227.6494ps , Tf = 191.1884ps , Tplh = 145.8436ps , Tphl = 108.1338ps

NOR2:

```
hw1_4a

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
tr= 283.4089p targ= 2.8649n trig= 2.5814n
tf= 226.7527p targ= 1.2835n trig= 1.0567n
tplh= 185.9399p targ= 2.6859n trig= 2.5000n
tphl= 144.7894p targ= 1.1448n trig= 1.0000n
propagation_delay= 165.3646p
```

 Tr = 283.4089ps , Tf = 226.7527ps , Tplh = 185.9399ps , Tphl = 144.7894ps



Y 軸依序為 INA、INB、Vout1(NAND 的輸出)、Vout2(NOR 的輸出)

Propagation delay 為 R_{on} (turn-on resistance)和 C_L (parasitic capacitance on output node)的函數，delay 正比於 $R_n * C_L$ ，代表 R_n 越大或 C_L 越大，delay 會越大。